
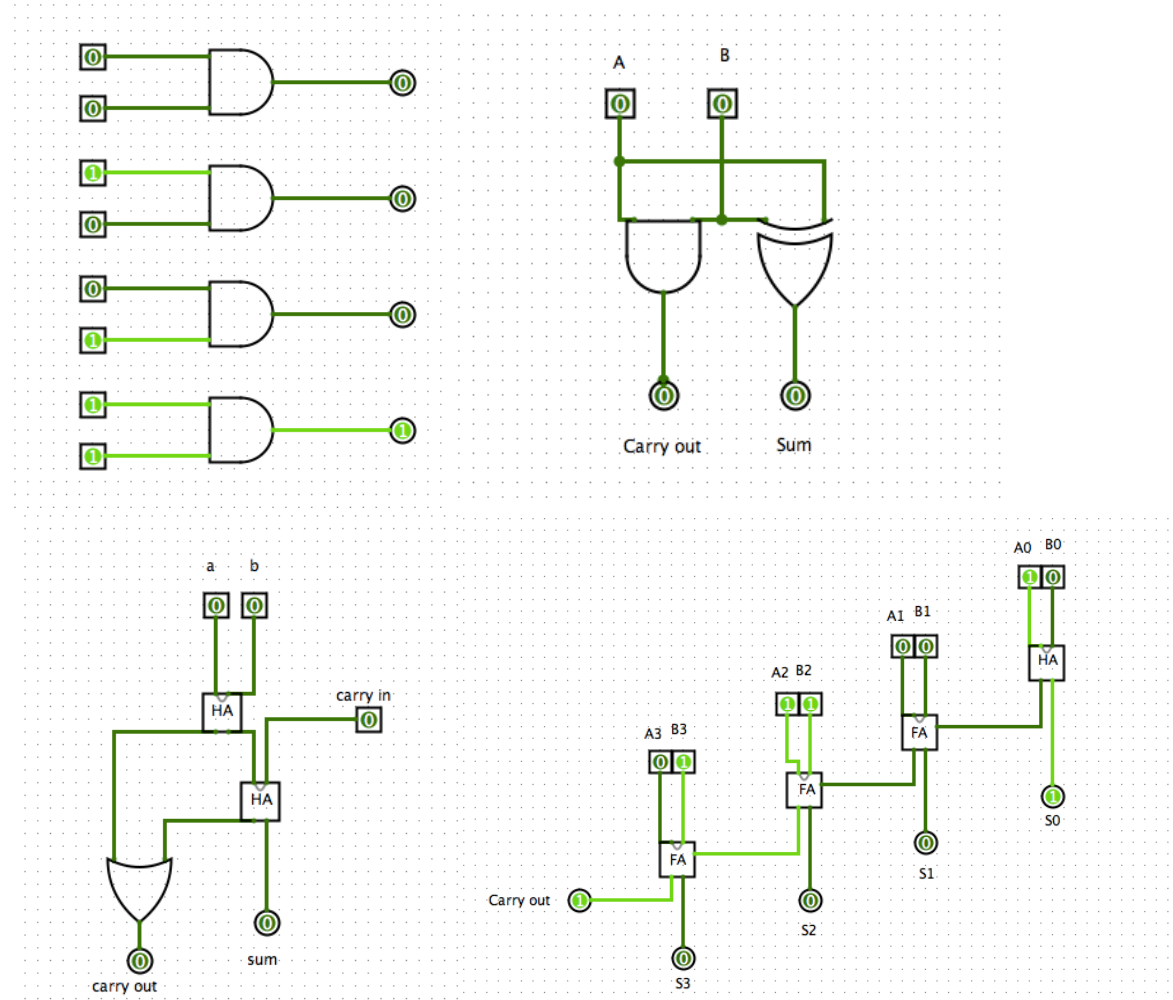


Pre lab

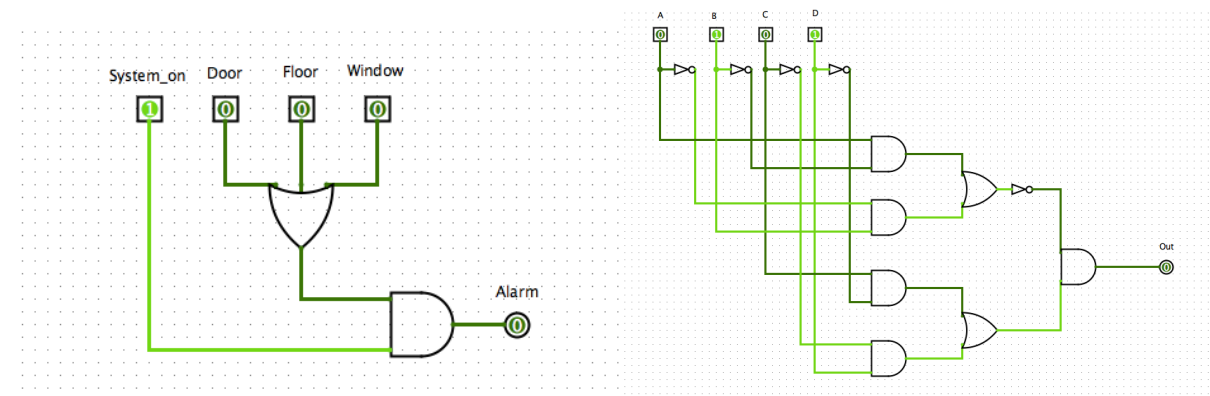

HW6



## Truth tables

Reverse engineering			equation for circuit		
truth table			$\sim((A \sim B) + (\sim A * B)) * ((C \sim D) + (\sim C * D))$		
A	B	C	D	Out	equation if Out=1
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	$\sim((0 \sim 0) + (\sim 0 * 0)) * ((0 \sim 1) + (\sim 0 * 1))$
0	0	1	0	1	$\sim((0 \sim 0) + (\sim 0 * 0)) * ((1 \sim 0) + (\sim 1 * 0))$
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	1	$\sim((1 \sim 1) + (\sim 1 * 1)) * ((0 \sim 1) + (\sim 0 * 1))$
1	1	1	1	0	$\sim((1 \sim 1) + (\sim 1 * 1)) * ((1 \sim 0) + (\sim 1 * 0))$
1	1	1	1	1	

Simple Alarm			Equation for circuit	
Truth Table			System_on*(Door+Floor+Window)	
System_on	Door	Floor	Window	Alarm
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Challenge 1- the circuit tests if the 8-bit numbers are the same or not, returns 1 if they are same and 0 if they aren't

Challenge 2- the circuit tells which bit is larger, Pout==1 if A is larger, Qout==1 if B is larger